

实验名称: FPGA 实现全加器 姓名: 严旭铨 学号: 3220101731

专业: 电气工程及其自动化

姓名: 严旭铨

学号: 3220101731

日期: 2024.4.2

地点: 紫金港东三 406

课程名称: 电路与电子技术 2_实验 指导老师: 张伟 成绩:

实验名称: FPGA 实现全加器 实验类型: 数电实验 同组学生姓名: 褚玘铖

浙江大学实验报告

实验 13 FPGA 实现全加器

一、实验目的

1. 了解数字电路基础知识
2. 掌握简单数字逻辑电路的设计
3. 学习 FPGA 开发工具 Quartus 及 VHDL 语言的使用

二、实验要求

1. 设计并实现 1 位二进制全加器
2. 设计并实现 4 位二进制全加器

三、实验准备与软件安装

1. 在如下网址下载 Quartus Prime Lite 20.1 版本。注意这里下载的时候不要选太高的版本，一个可能是可能不带 ModelSim 组件，另一个可能是不支持比较旧的板子。[Intel® Quartus® Prime Lite Edition Design Software Version 20.1 for Windows](#)。
2. 如果硬盘空间够就下载集成版本，否则建议下载分离版本。本课程中只用到 MAX 10 系列的板

Multiple DownloadIndividual FilesAdditional SoftwareCopyleft Licensed Source

Intel® Quartus® Software

ModelSim-Intel® FPGA Edition (includes Starter Edition)

DownloadModelSimSetup-20.1.0.711-windows.exe

Size: 1.2 GB
SHA1: 00478ed0e5fe6391ccd013162716ae26ea092154

Intel® Quartus® Prime (includes Nios® II EDS)

DownloadQuartusLiteSetup-20.1.0.711-windows.exe

Size: 1.6 GB
SHA1: c2e6b94d64bf585214d734f0a8c13b3424b561bb

** Nios® II EDS on Windows requires Ubuntu 18.04 LTS on Windows Subsystem for Linux (WSL), which requires a manual installation.

** Nios® II EDS requires you to install an Eclipse IDE manually.

子，因此可以分离下载软件和硬件库，硬件库下载这个就行。两个都下载完之后再进行安装，勾选这个库就能装上了。

Intel® MAX® 10 Device Support

Downloadmax10-20.1.0.711.qdz

Size: 285.4 MB
SHA1: 00c4f06f1112e644efaf13018643619bc0b08cb4

四、实验内容

1. 1 位二进制全加器
(1) 全加器真值表


输入			输出	
a	b	c0	s	c1

实验名称: FPGA 实现全加器 姓名: 严旭铎 学号: 3220101731

0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

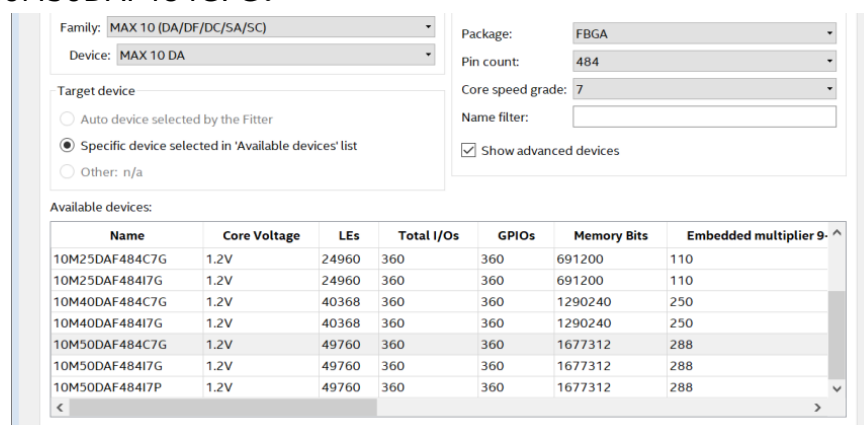(2) 实验步骤:

- 创建文件夹 add1bit 于路径 G:\Code\Quartus\add1bit, 打开 Quartus, 选择 File > New Project Wizard...菜单命令, 在 Introduction 界面中点击 Next 按钮,在弹出的对话框中输入项目文件夹(上面的路径), 项目名称和顶层实体名这里均命名为 add1bit。
- 点击 Next 按钮进入 Project Type 界面, 选择 Empty project 选项, 点击 Next 按钮进入 Add Files 界面, 不选择任何文件, 再点击 Next 按钮进入器件选择 (Family,Device & Board Settings) 界面, 选取 MAX10 系列的 10M50DAF484C7G。



- 点击 Next 按钮进入 EDA Tool Settings 界面和 Summary 界面, 由于在这两个界面均不需要进行设置, 可点击 Next 按钮然后点击 Finish 按钮完成新项目的设置向导。选择 File>New...菜单命令, 设计文件类型选择 VHDL File。进入到项目设计界面, 将缺省文件名 Vhdl.vhd 另存为(File>Save As...)文件 add1bit.vhd, 输入 1 位全加器的 VHDL 源程序如下:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity add1bit is
port(
    a : in std_logic;
    b : in std_logic;
    c0 : in std_logic;
    s : out std_logic;
    c1 : out std_logic );
end add1bit;

architecture behavioral of add1bit is
begin
    c1<=(a and b) or (a and c0) or (c0 and b);
    s<=a xor b xor c0;
end behavioral;

```

注释

这里是导入 IEEE 库。

定义实体 add1bit



Port 后接端口定义,

a,b,c0 定义为逻辑输入类型, a,b 分别代表两个加数, c0 是低位的进位, s 表示加法结果的和, c1 代表进位输出。



定义 add1bit 实体的行为架构

计算进位输出 c1, 任意两个输入端口的逻辑与的逻辑或计算和输出 s, 三个输入端口的逻辑异或, 实现全加器的和运算

iv. 编译, 如有报错再检查一下代码, 直到不再报错 (如右下)。

  

 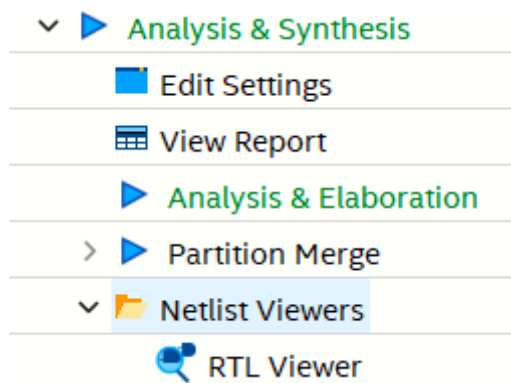此时可以在 Netlist Viewers 文件夹中查看 RTL 图 (逻辑图), 也可以查看状态机等。




可以看到这个很漂亮。

v. 管脚分配。

执行 Assignments>Pin planner 菜单命令, 进行引脚分配后的引脚分配编辑器窗口。

管脚按下面这样分配。

 在这里将 3 个拨码开关 SW2、SW1、SW0 作为全加器的输入, 将 2 个 LED 灯 LEDR1、LEDR0 作为全加器的输出



Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Fitter Location	I/O Standar
in a	Input	PIN_D12	7	B7_N0	PIN_D12	2.5 V
in b	Input	PIN_C11	7	B7_N0	PIN_C11	2.5 V
in c0	Input	PIN_C10	7	B7_N0	PIN_C10	2.5 V
out c1	Output	PIN_A9	7	B7_N0	PIN_A9	2.5 V
out s	Output	PIN_A8	7	B7_N0	PIN_A8	2.5 V

紧接着进行未用引脚的设置, 执行 Assignments>Device 菜单命令, 继续点击 Device and Pin Options... 按键, 出现 Device and Pin Options 设置窗口, 选中 Unused Pins 条目, 在 Reserve all unused pins 下拉列表中选择 As input tri-stated 设置项, 点击 OK 按键返回主界面。重新对项目进行完整编译后生成 add1bit.sof 文件, 经程序下载后就可以在 DE10-Lite 开发板上验证程序的正确与否了。

vi. 程序烧录与验证



一定要确保已经正确安装好驱动, 否则可能导致连接不上 FPGA 开发板。

单击 Program Device, 进入程序烧录界面。将硬件连接选为 USB-Blaster[USB-0]即可。

实验名称: FPGA 实现全加器 姓名: 严旭铨 学号: 3220101731

之后点击 Start 就行。

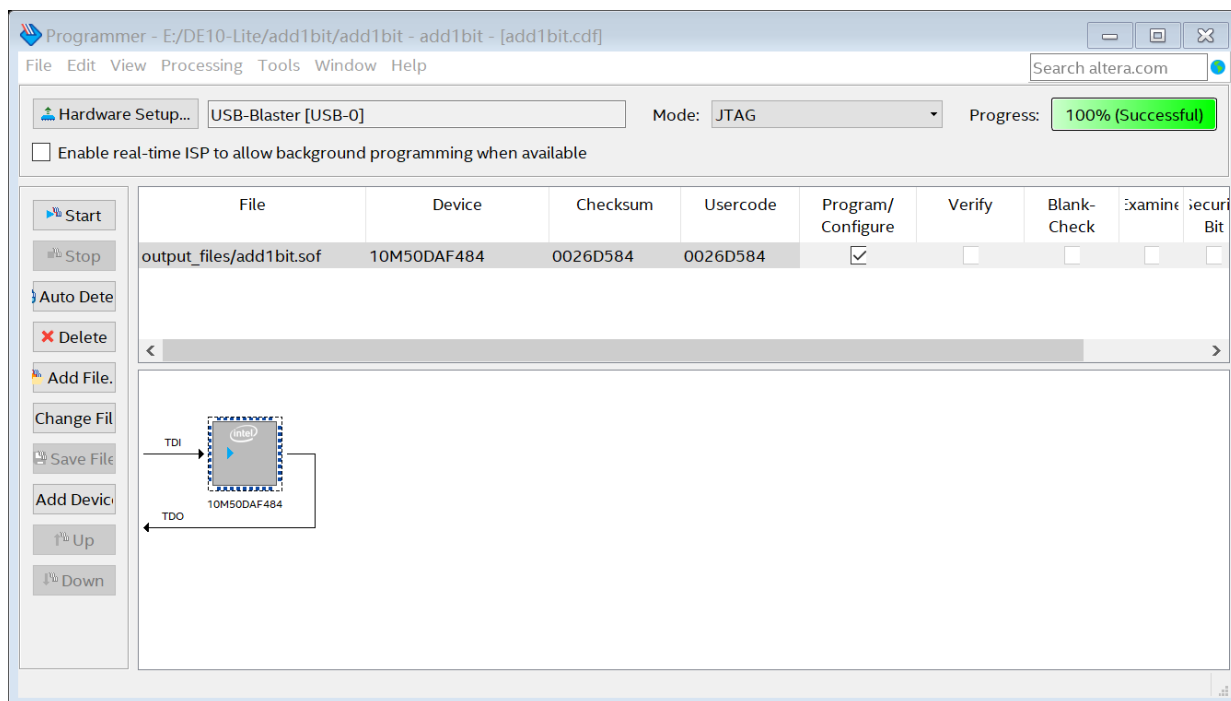 如果不能选中那么就是没连接好, 或者驱动有问题。Progress 到 100% 就是读完了, 可以在板子上测试。




(3) 测试结果

$1+1+1 = (11)_B$



$1+1 = (10)_B$

 


其他情况也符合真值表, 这里不一一列举了。

2. 4 位二进制全加器

(1) 设计原理


从图中可以看出, 4 位全加器由 4 个 1 位全加器级联而成, 把 4 位全加器作为一个顶层设计, 1 位全加器就是一个底层设计, 相当与一个子程序。在 VHDL 文件中可以用元

件说明(component)来表述。

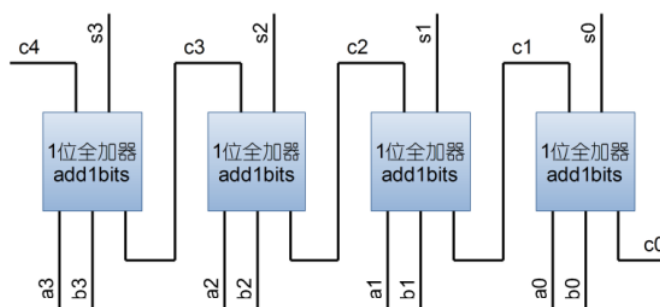


(2) 实验步骤

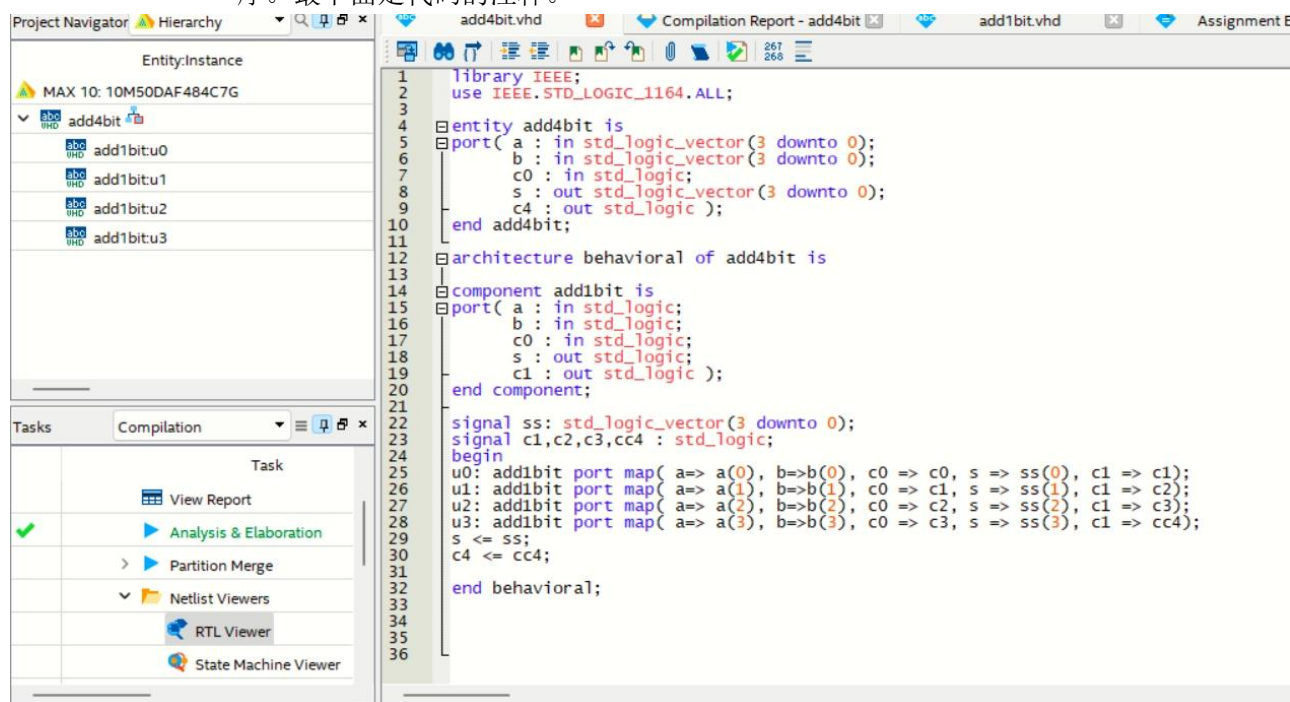- i. 在启动 Quartus Prime Lite Edition 集成开发软件后, 按建立项目向导的 5 个步骤建立 add4bit 项目, 项目文件夹为 G:\Code\Quartus\add4bit. 选择 File>New...菜单命令, 设计文件类型选择 VHDL File. 进入到项目设计界面, 输入 4 位全加器的 VHDL 源程序. 最下面是代码的注释。



在这个 4 位全加器的源程序中, 定义了一个 1 位全加器(add1bit)的元件, 然后通过“port map”指令将 1 位全加器的 5 个输入输出信号与 4 位全加器的信号一一对应地联系起来了。编写完 4 位全加器的顶层设计文件后, 还得在这个项目文件夹中编写 1 位全加器 add1bit.vhd 的底层设计文件。需要注意的是, 为了使项目编译能正常进行, 底层设计文件必须保存在与顶层设计文件相同的目录下。

 - ii. 编译, 编译成功后如上图所示。这里要记得把 add4bit 设置为顶层文件。




```
library IEEE; -- 引入 IEEE 库
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -- 使用 IEEE 标准逻辑类型库

entity add4bit is -- 定义一个名为 add4bit 的实体，用于四位全加器
port( a : in std_logic_vector(3 downto 0); -- 输入端口 a，表示一个四位加数
      b : in std_logic_vector(3 downto 0); -- 输入端口 b，表示另一个四位加数
      c0 : in std_logic; -- 输入端口 c0，表示最低位的进位输入
      s : out std_logic_vector(3 downto 0); -- 输出端口 s，表示四位加法结果的和
      c4 : out std_logic ); -- 输出端口 c4，表示最高位的进位输出
end add4bit; -- 结束实体的定义

architecture behavioral of add4bit is -- 定义 add4bit 实体的行为架构


component add1bit is -- 内部声明一个一位全加器组件
port( a : in std_logic; -- 输入端口 a，表示加数
      b : in std_logic; -- 输入端口 b，表示加数
      c0 : in std_logic; -- 输入端口 c0，表示低位进位输入
      s : out std_logic; -- 输出端口 s，表示加法结果的和
      c1 : out std_logic ); -- 输出端口 c1，表示进位输出
end component; -- 结束组件声明

signal ss: std_logic_vector(3 downto 0); -- 中间信号 ss，用于存储加法结果的和
signal c1, c2, c3, cc4 : std_logic; -- 中间信号，用于存储进位信息

begin
u0: add1bit port map( a=> a(0), b=>b(0), c0 => c0, s => ss(0), c1 => c1); -- 实例化第一个一位全加器，用于最低位加法
u1: add1bit port map( a=> a(1), b=>b(1), c0 => c1, s => ss(1), c1 => c2); -- 实例化第二个一位全加器，用于次低位加法
u2: add1bit port map( a=> a(2), b=>b(2), c0 => c2, s => ss(2), c1 => c3); -- 实例化第三个一位全加器，用于次高位加法
u3: add1bit port map( a=> a(3), b=>b(3), c0 => c3, s => ss(3), c1 => cc4); -- 实例化第四个一位全加器，用于最高位加法
s <= ss; -- 将中间信号 ss 的值赋给输出端口 s
c4 <= cc4; -- 将中间信号 cc4 的值赋给输出端口 c4

end behavioral; -- 结束架构的定义
```

编译后可以查看 RTL 图

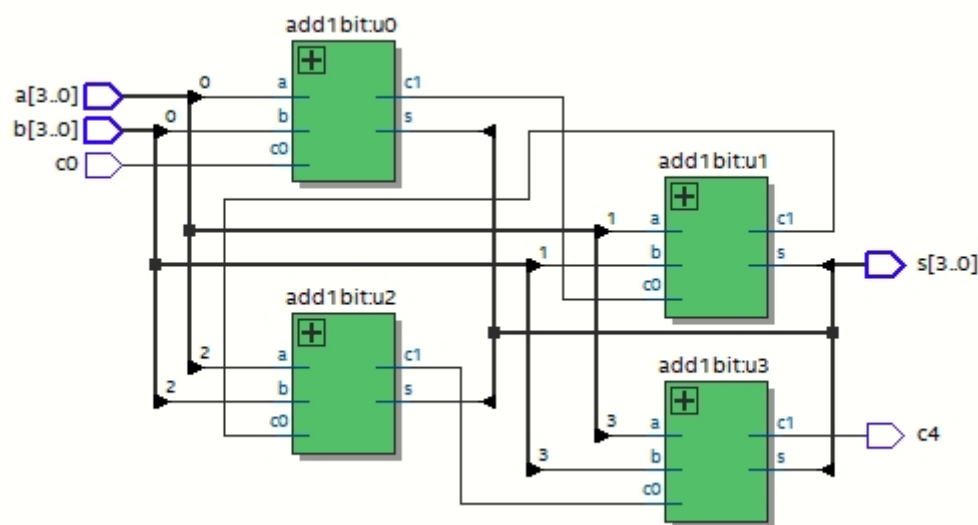

很清晰，4 位全加器由 4 个一位全加器组成。

iii. 管脚分配:


执行 Assignments>Pin planner 菜单命令，进行引脚分配后的引脚分配编辑器窗口如图 2.2.4 所示。在这里将拨码开关 SW8、SW7、SW6、SW5 作为 a3、a2、a1、a0 信号输入，将拨码开关 SW4、SW3、SW2、SW1 作为 b3、b2、b1、b0 信号输入，将拨码开关 SW0 作为 c0 信号输入，将 LEDR3、LEDR2、LEDR1、LEDR0 作为 s3、s2、s1、s0 信号的输出，将 LEDR4 作为 c4 信号的输出。

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Fitter Location	I/O Standard	Reserved
in a[3]	Input	PIN_B14	7	B7_NO	PIN_B14	2.5 V	
in a[2]	Input	PIN_A14	7	B7_NO	PIN_A14	2.5 V	
in a[1]	Input	PIN_A13	7	B7_NO	PIN_A13	2.5 V	
in a[0]	Input	PIN_B12	7	B7_NO	PIN_B12	2.5 V	
in b[3]	Input	PIN_A12	7	B7_NO	PIN_A12	2.5 V	
in b[2]	Input	PIN_C12	7	B7_NO	PIN_C12	2.5 V	
in b[1]	Input	PIN_D12	7	B7_NO	PIN_D12	2.5 V	
in b[0]	Input	PIN_C11	7	B7_NO	PIN_C11	2.5 V	
in c0	Input	PIN_C10	7	B7_NO	PIN_C10	2.5 V	
out c4	Output	PIN_D13	7	B7_NO	PIN_D13	2.5 V	
out s[3]	Output	PIN_B10	7	B7_NO	PIN_B10	2.5 V	
out s[2]	Output	PIN_A10	7	B7_NO	PIN_A10	2.5 V	
out s[1]	Output	PIN_A9	7	B7_NO	PIN_A9	2.5 V	
out s[0]	Output	PIN_A8	7	B7_NO	PIN_A8	2.5 V	


紧接着进行未用引脚的设置，执行 Assignments>Device 菜单命令，继续点击 Device and Pin Options... 按键，出现 Device and Pin Options 设置窗口，选中 Unused Pins 条目，在 Reserve all unused pins 下拉列表中选择 As input tri-stated 设置项，点击 OK 按键返回主界面。重新对项目进行完整编译后生成 add4bit.sof 文件，经程序下载后就可以在 DE10-Lite 开发板上验证程序的正确与否了。

(3) 测试结果


$6+6=12$ (01100) B

 

$14+6=20$ (10100) B

 

五、 实验体会与思考

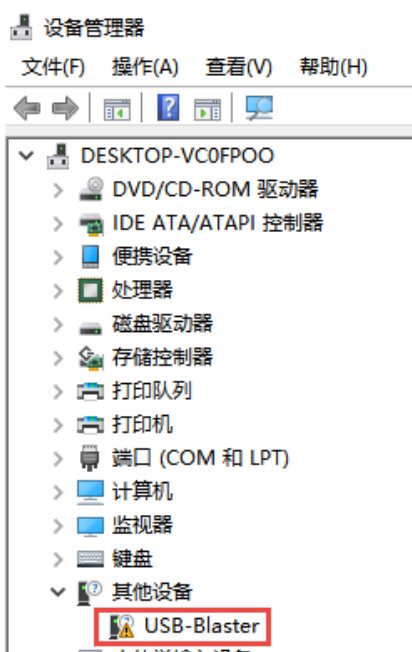

1. Quartus 的功能强大, 但是环境配置和使用过程中难免出现一些小问题, 特别是之后和 ModelSim 联合仿真的时候, 容易出大问题。平时要养成良好的习惯, 例如一个工程一个文件夹, 命名要规范等等。

2. 关于驱动:

在 Quartus 上进行到最后一步, 即用 USB 线连接电脑和开发板时, 第一次连接可能会出现无法识别 USB 端口的情况。此时是因为 USB Blaster 驱动没有安装或更新。在较新版本的 Quartus 安装包中是有集成这一驱动的, 只要在设备管理器安装即可。右击如图红框标注的图表, 选择“更新驱动程序”, 然后选择手动查找并安装。在 Quartus 安装路径里“D:\Quartus\quartus\drivers\usb-blaster” (quartus 之前的是自己安装的路径), 查找并安装驱动完毕后, 就能正常识别出硬件了